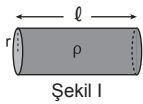


Elektrik Akımı – 1


1. Bir iletkenin direnci aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

- A) İletkenin uzunluğu
- B) İletkenin yapıldığı maddenin cinsine
- C) İletkenin öz direnci
- D) İletkenin kesit alanı
- E) İletkenden geçen akımın şiddeti

2. Şekil I deki iletkenin yapıldığı maddenin öz direnci ρ , uzunluğu ℓ , yarıçapı r ve direnci 40Ω dur.



Şekil I

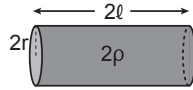


Şekil II

Buna göre uzunluğu 2ℓ , öz direnci 2ρ ve yarıçapı $2r$ olan iletkenin direnci kaç Ω dir?

- A) 10
- B) 20
- C) 40
- D) 80
- E) 100

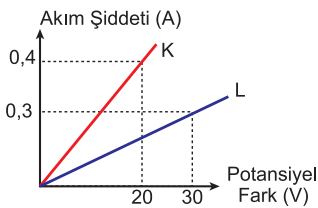
3. K ve L iletkenlerinin potansiyel farka bağlı akım grafiği şekildeki gibidir.



İletkenlerin dirençleri sırasıyla R_K ve R_L olduğuna göre $\frac{R_K}{R_L}$ oranı kaçtır?

- A) $\frac{1}{2}$
- B) 1
- C) $\frac{3}{2}$
- D) $\frac{4}{3}$
- E) 2

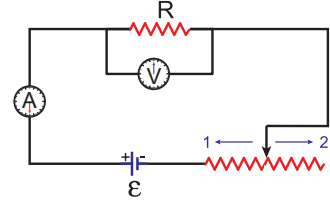4. Şekildeki elektrik devresi ile ilgili olarak;




- I. Reostanın sürgüsü 1 yönünde çekilirse ampermetrenin gösterdiği değer artar.
- II. Reostanın sürgüsü 2 yönünde çekilirse voltmetro-nin gösterdiği değer azalır.
- III. Reosta devrede akım ayarlayıcı olarak kullanılabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I.
- B) Yalnız II.
- C) I ve III.
- D) II ve III.
- E) I, II ve III.

5.

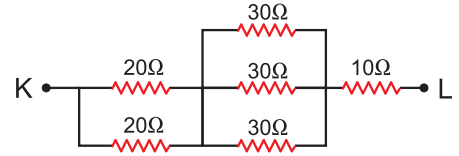


Şekildeki devre parçasında KL noktaları arasındaki eşdeğer direnç kaç Ω dur?

- A) 10
- B) 20
- C) 30
- D) 40
- E) 50

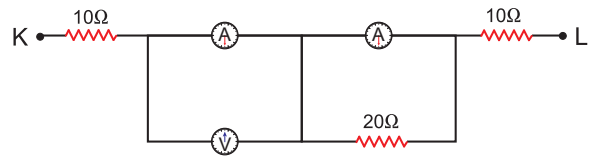6.

Şekildeki devre parçasında voltmetre ve ampermetre idealdir.




Buna göre K-L noktaları arasındaki eşdeğer direnç kaç Ω dur?

- A) 10
- B) 20
- C) 30
- D) 40
- E) 60

Elektrik Akımı – 1


7.

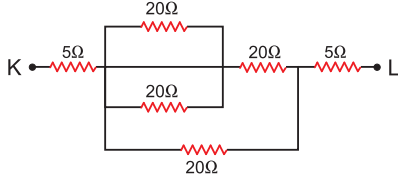

Şekildeki devre parçasında K - L arasındaki eşdeğer direnç kaç Ω dur?

- A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40

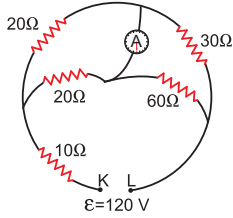
8. Şekildeki devrede K - L noktaları arasında 120 Volt luk gerilim uygulanıyor.



Buna göre ampermetre kaç amperi gösterir?

- A) 0,5 B) 1 C) 1,5 D) 2 E) 2,5


9.

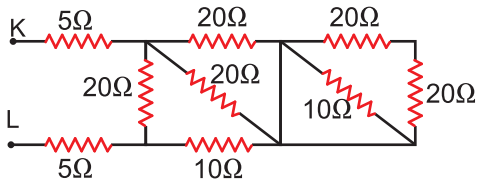

Şekildeki devrede K-L arasındaki eşdeğer direnç kaç ohm dur?

- A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50

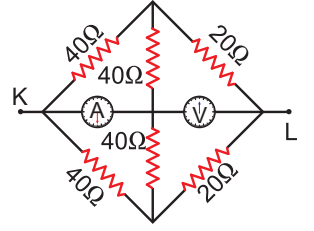
10. Şekildeki devre parçasında voltmetre ve ampermetre idealdir.



K - L arasındaki eşdeğer direnç kaç ohm dur?

- A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25

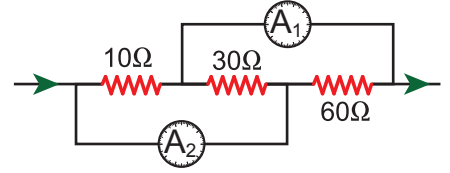
11. Şekildeki devre parçasında ampermetre idealdir.



A_1 ampermetresinden geçen akım değeri I_1 , A_2 ampermetresinden geçen akım değeri I_2 olduğuna göre $\frac{I_1}{I_2}$ oranı kaçtır?

- A) $\frac{2}{5}$ B) $\frac{3}{5}$ C) $\frac{5}{3}$ D) $\frac{7}{3}$ E) $\frac{8}{3}$

12.

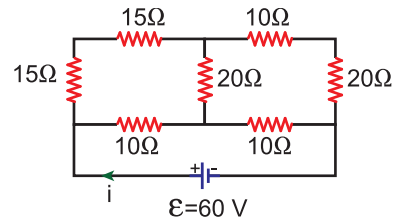

Şekildeki devrede anakoldan geçen i akımı kaç amperdir?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

